1 Concepts de base en Info. Indus.

- 1.1 Qu'est-ce que l'informatique industrielle?
- 1.2 Type et taille d'un microprocesseur
- 1.3 Architectures des systèmes programmables
- 1.4 Qu'est-ce qu'un microcontrôleur?
- 1.5 Présentation du kit DEMO9S08QG8



catherine.dauge@univ-pau.fr

1.1 Qu'est-ce que l'Informatique Industrielle ?

- C'est une branche technologique de l'informatique appliquée qui couvre l'ensemble des techniques de conception, d'analyse et de programmation de systèmes à base d'<u>interfaçage</u> de l'informatique avec d'autres domaines comme l'électronique, l'électrotechnique, la mécanique, la robotique, la mécatronique à vocation industrielle.
- C'est la programmation pour la <u>supervision</u> de variables représentant des mesures de grandeurs physiques liées à des capteurs comme la température d'une cuve, l'état d'un voyant ou la position d'un bras robotique ...

Élément de base

Microprocesseur (μ P) ou Microcontrôleur (μ C)

Échanges de données I/O




Périphériques externes :

moteur, automate, processus industriels etc

. .



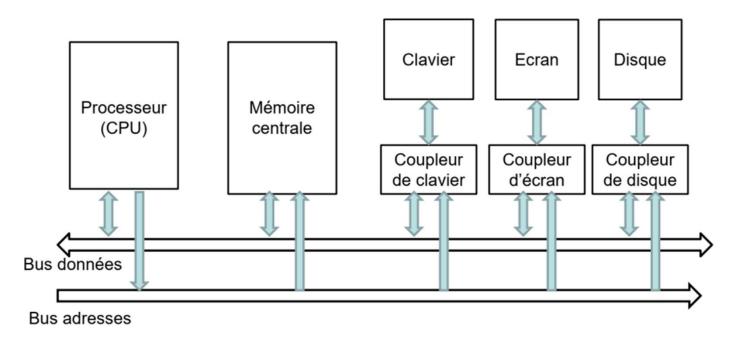



Architecture matérielle simplifiée d'un ordinateur


CPU : ALU + unité de contrôle (séquenceur)

Un **processeur** (ou **unité centrale de traitement**, **UCT**, en anglais *Central Processing Unit*, **CPU**) est le cœur de l'ordinateur.

Il contient plusieurs éléments, comme :

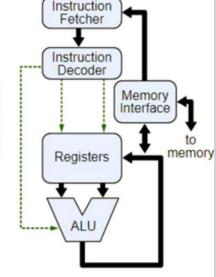- ☑ unité de calcul (ALU)
- ✓ unité de contrôle
- ✓ horloge
- ☑ unité de calcul en virgule flottante








Structure d'un microprocesseur:

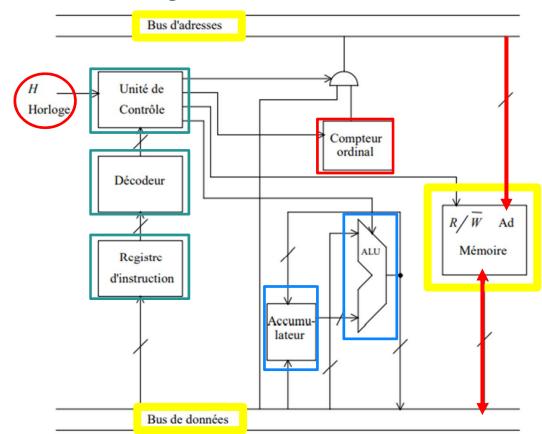Un microprocesseur est un circuit intégrant des blocs logiques combinatoires et des registres.






Registres de fonctionnement

- Compteur ordinal (CO)
- Registre d'instruction (RI)
- Accumulateurs
- Registres internes à l'UAL




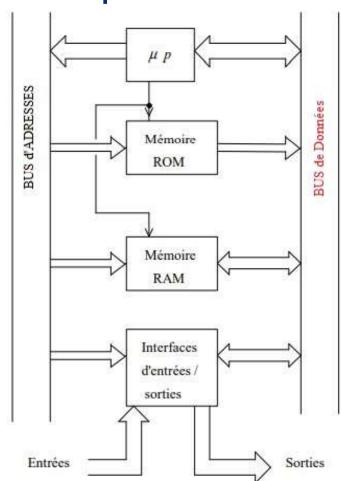Structure d'un microprocesseur et circuits associés





Organisation de la mémoire

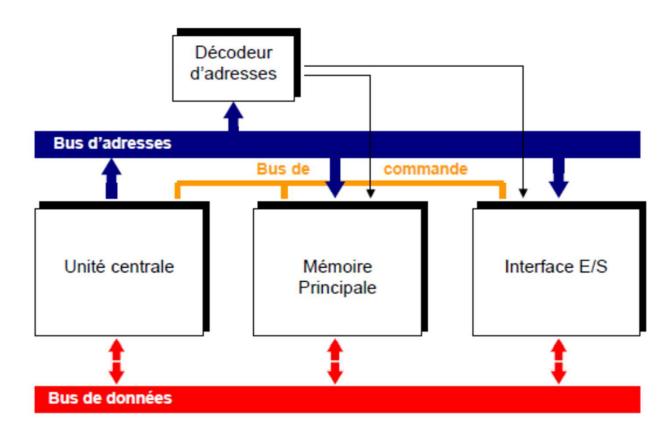



Organisation de la mémoire

Adresse	Case mémoire
7 = 111	
6 = 110	
5 = 101	
4 = 100	
3 = 011	
2 = 010	
1 = 001	
0 = 000	0001 1010

Questions

Taille du bus d'adresses ? =
Taille du bus de données ? =
Capacité mémoire ? =

Exercice sur les adresses mémoire


A traiter pour la semaine prochaine

Soit un microprocesseur caractérisé par un bus de données de 32 lignes et un bus d'adresses de 32 lignes. La RAM représente 3 GO de la mémoire centrale (adresses hautes), le reste de la mémoire centrale est occupé par la ROM.


- Calculer la taille de l'espace mémoire adressable
- Calculer les adresses de début et de fin de la RAM et de la ROM
- Les valeurs MIN et MAX véhiculées par chacun des bus



Les signaux mémoires

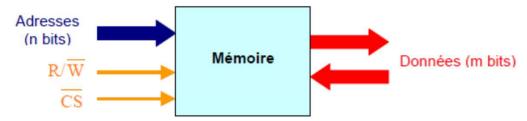

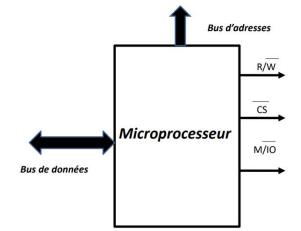- les entrées d'adresses
- les entrées de données
- les sorties de données
- les entrées de commandes :
 - une entrée de sélection de lecture ou d'écriture. (R/\overline{W})
 - une entrée de sélection du circuit. (CS)






Caractéristiques des mémoires

- <u>La capacité</u>: c'est le nombre total de bits que contient la mémoire. Elle s'exprime aussi souvent en octet.
- <u>Le format des données</u>: c'est le nombre de bits que l'on peut mémoriser par case mémoire.
 On dit aussi que c'est la largeur du mot mémorisable.
- <u>Le temps d'accès</u>: c'est le temps qui s'écoule entre l'instant où a été lancée une opération de lecture/écriture en mémoire et l'instant où la première information est disponible sur le bus de données.
- <u>Le temps de cycle</u>: il représente l'intervalle minimum qui doit séparer deux demandes successives de lecture ou d'écriture.
- <u>Le débit</u>: c'est le nombre maximum d'informations lues ou écrites par seconde.
- Volatilité: elle caractérise la permanence des informations dans la mémoire. L'information stockée est volatile si elle risque d'être altérée par un défaut d'alimentation électrique et non volatile dans le cas contraire.



Circuits décodeur et séquenceur

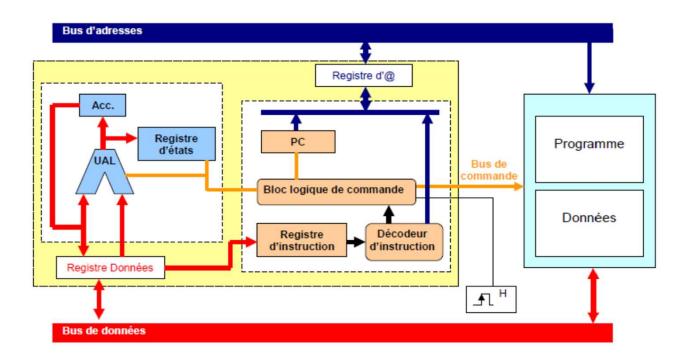- Un circuit décodeur : il reçoit en entrée l'instruction machine à exécuter, il la décode c'est-à-dire comprend ou interprète cette instruction
- Un séquenceur : ce circuit assure le déroulement des différentes étapes de l'exécution d'une instruction machine. Il exécute le microcode de l'instruction





Microprocesseur (*CPU* : *Central Processing Unit*)
Un microprocesseur est un circuit intégrant des blocs logiques combinatoires et des registres.

Son **architecture** est basée sur une **machine d'états** (sorte de compteur généralisé) aussi appelée <u>séquenceur</u>.

Circuit séquenceur

- Le séquenceur est un circuit générant des signaux de commandes nécessaires pour actionner et contrôler les unités participant à l'exécution d'un instruction donnée
- Le séquenceur peut envoyer des signaux de commande à la mémoire pour lire ou écrire
- Le séquenceur peut envoyer des signaux pour activer l'UAL, transférer des données dans ou depuis l'accumulateur ou les registres internes



Les processeurs actuels se répartissent en 2 grandes catégories :

CISC: Complex Instruction Set Computer

RISC: Reduced Instruction Set Computer

Ces 2 catégories de processeurs se distinguent par la conception de leurs jeux d'instructions.

- Les microprocesseurs des ordinateurs personnels (PC) disposent d'un jeu d'instructions complexes et sont dits **CISC**.
- Un microprocesseur RISC dispose d'un nombre réduit d'instructions.
 Chaque instruction effectue une seule opération élémentaire.
 Le jeu d'instruction est plus uniforme car toutes les instructions sont codées sur la même taille et toutes s'exécutent dans le même temps (cycle d'horloge).
- Un microprocesseur de type **DSP** (*Digital Signal Processing*) sont optimisés pour certaines opérations spécialisées dans le traitement du signal (image, son ...)



1.2 Taille des données d'un microprocesseur

La <u>taille</u> du **bus de données** (8 ou 16 ou 32 ou 64 bits ...) d'un microprocesseur influe sur sa puissance. En effet, plus le bus est large, plus le microprocesseur peut traiter des données en parallèle.

- PIC32 [de Microchip] : μC 32 bits de type *RISC*
- HCS08 [de Freescale (мотокова)] : μC 8 bits de type CISC



1.3 Architectures des systèmes programmables

Architecture de Von Neumann

utilise une structure de stockage unique pour conserver à la fois les instructions et les données requises ou générées par le calcul.

(Les μ C de chez Freescale ont cette architecture, par exemple le HCS08)

Architecture de Harvard


sépare physiquement la mémoire de données et la mémoire programme. L'accès à chacune des deux mémoires s'effectue via 2 bus distincts.

(Les PIC de Microchip par exemple le PIC32 et les AVR d'Atmel ont cette architecture.)



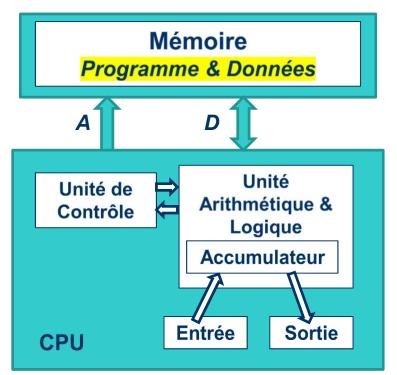1.3 Architectures des systèmes programmables

Schématisation de l'architecture de Von Neumann



A = Adresses & D = Données


Elle se décompose en 4 parties :

- 1. L'unité de traitement (UAL ou ALU): son rôle est d'effectuer les opérations de bases
- 2. L'unité de contrôle, chargée du séquençage des opérations
- 3. La **mémoire** qui contient à la fois les données et le programme qui indiquera à l'unité de contrôle quels calculs faire sur ces données
- 4. Les **dispositifs d'entrée/sortie** qui permettent de communiquer avec le monde extérieur



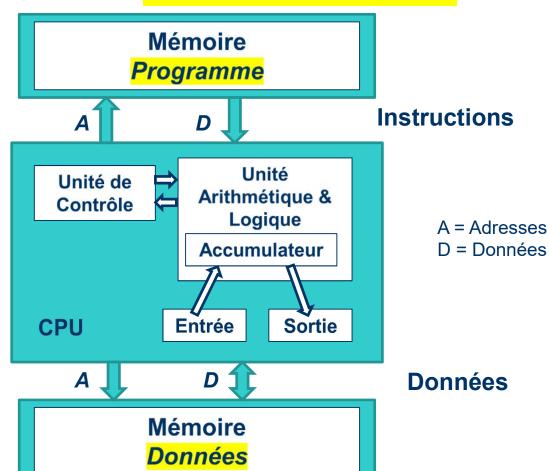1.3 Architectures des systèmes programmables

Schématisation de l'architecture de Harvard





1.4 Qu'est-ce qu'un microcontrôleur?

Microcontrôleur (μ C) = Microprocesseur (μ P) + Périphériques

Un microcontrôleur est un circuit intégré à usage général composé d'un microprocesseur et de différents périphériques. (mémoires, interfaces I/O, Timers, CAN, CNA, ...)



μ**C** présent dans tous les **systèmes embarqués** *«embedded system»*

















1.4 Qu'est-ce qu'un microcontrôleur?

Un microcontrôleur est capable d'exécuter une suite d'actions, suivant un ordre prédéterminé, écrite dans un programme.


On appelle « **jeu d'instructions** » l'ensemble des actions que le CPU du microcontrôleur sait exécuter.


Cette liste des instructions décrivant l'ensemble des opérations élémentaires est toujours présente dans la documentation technique.

⇒ Choix d'un microcontrôleur : famille HSC08 de Freescale



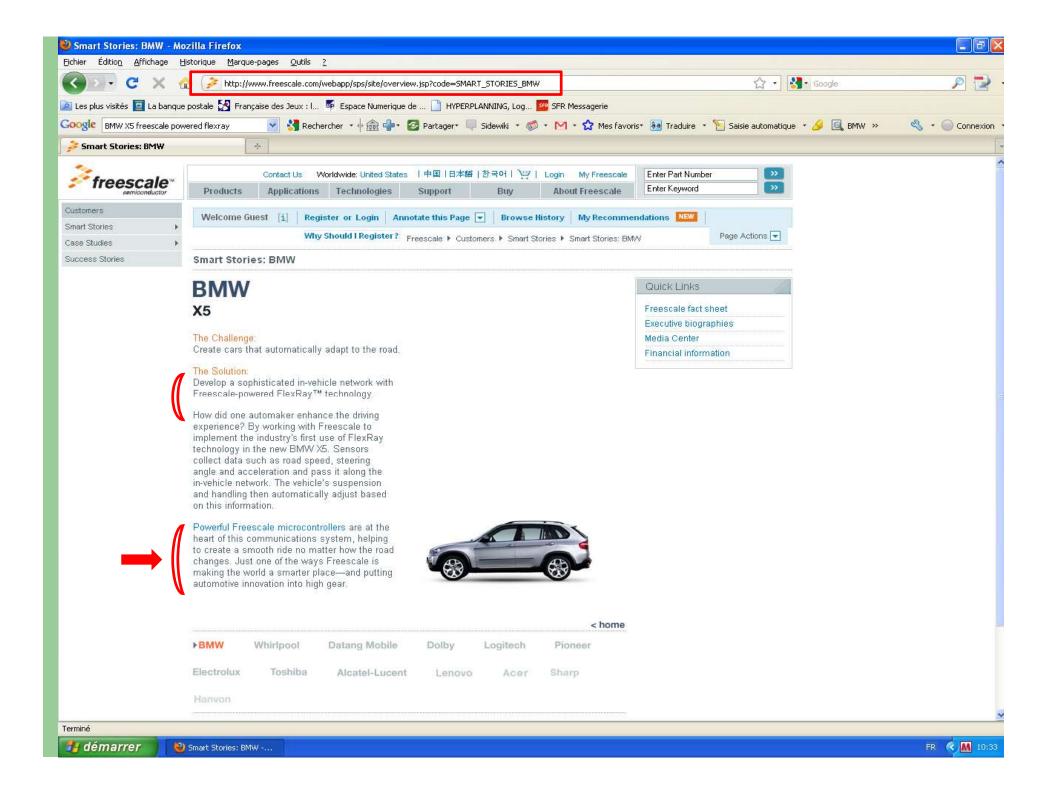- ✓ jeu d'instructions très similaire pour tous les μC de la même famille
- √ évolution plus simple vers des systèmes plus récents



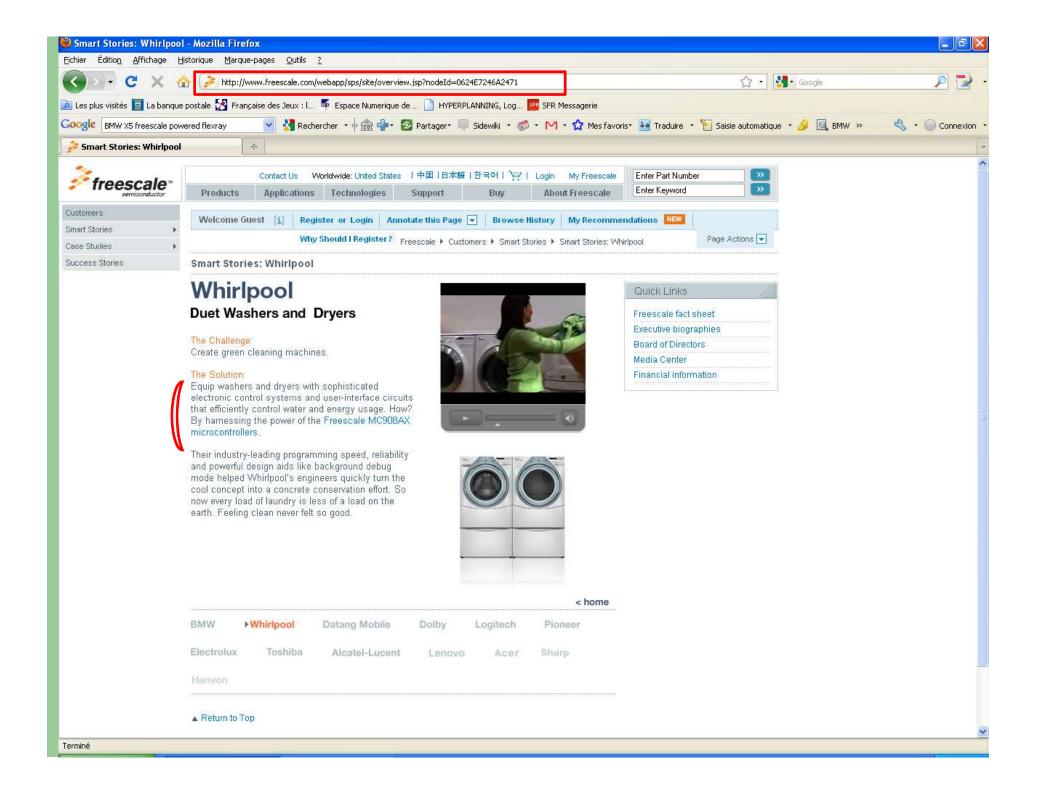

1.5 Présentation du kit DEMO9S08QG8

Choix du microcontrôleur

⇒ **FAMILLE** : Freescale

⇒ 8 BiTS (taille du BUS de données): HCS08

⇒ Kit DEMO9S08QG8 de Freescale pour la famille MC9S08


Ce kit est livré avec un IDE qui permet de programmer le µC HCS08 :

- ✓ Vous pouvez tester autant de programmes que vous le souhaitez pour des applications simples comme par exemple faire clignoter une LED; à la plus professionnelle et complexe.
- ✓ Vous pouvez vous tromper, effacer les programmes, les corriger, les améliorer ou rendre la carte totalement autonome après l'avoir programmée.



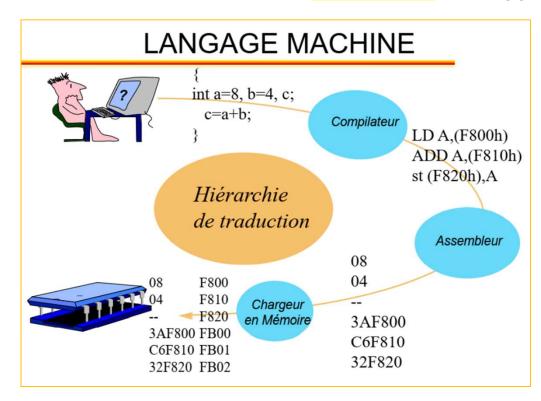1.5 Présentation du kit DEMO9S08QG8

- ⇒ Le logiciel de développement **IDE** s'appelle **CODEWARRIOR**
- ⇒ Simulateur / compilateur C, C++ / <u>assembleur</u> /debugger





Configuration matérielle

☐ <u>Etape indispensable</u>: Positionner correctement les cavaliers (jumpers)

Activation de mode utilisation : USER_EN



- ☐ Le téléchargement du **logiciel CodeWarrior** est gratuit, le kit est livré avec programmateur/debugger USB-BDM sur la carte
- ☐ La carte de développement s'alimente par USB

Présentation du kit DEMO9S08QG8

3 : interface série RS232 (connecteur DB9) 2: interface USB-BDM CodeWarrior détecte et se configure automatiquement


1 : microcontrôleur

MC9S08QG8 sur boîtier DIP 16 broches + petit de la famille MC9S08 (prix ~1 €)

- 8k bytes mémoire FLASH
- 512 bytes de mémoire RAM
- SPI, SCI (UART)
- 12C
- AD 10 bits
- Comparateur
- TIMER 16 bits 2 canaux
- Horloge interne 16 MHz (pas besoin de quartz)

FEATURES

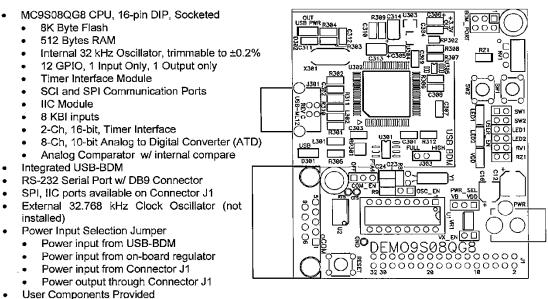The APS08QG8SLK is an educational application module for the Freescale Semiconductor MC9S08QG8 microcontroller. Development of applications is quick and easy with the integrated USB-BDM, sample software tools, and examples. An optional BDM PORT port is also provided to allow use of a BDM PORT cable. A 32-pin connector allows connecting the APS08QG8SLK board to an expanded evaluation environment.



- 3 Push Switches, 2 User, 1 Reset
- 3 LED Indicators; 2 User, 1 VDD
- Jumpers
 - USER EN
 - PWR SEL
 - COM SEL
 - VX EN
 - OSC EN (not installed)
- Connectors
 - 32-pin MCU I/O Connector
 - 2.0mm Barrel Connector
 - BDM PORT Pin Header (not installed)
 - DB9 Serial Connector
- Specifications:
 - Board Size 2.9" x 2.5"
 - Power Input:
 - USB Cable 500mA max
 - PWR Connector 9VDC typical, +7VDC to +18VDC

Ce qu'il faut faire dès maintenant :

❖ Installation du **logiciel Code Warrior** pour la programmation de microcontrôleur (HCS08 de Freescale) sur PC hôte W10 64 bits.

https://community.nxp.com/thread/302974

C'est une méthode non officielle, qui fonctionne avec la version v6.3 (gratuite).

Vous êtes maintenant prêts pour tester vos premiers programmes avec le simulateur de CodeWarrior!